

## PRÁCTICA 3.

## ANÁLISIS Y REALIZACIÓN DE UNA UNIDAD ARITMÉTICO-LÓGICA (ALU) DE 4 BITS.

## Objetivos:

- Analizar teóricamente una Unidad Aritmético-Lógica de 4 bits a partir de los esquemáticos de los circuitos que la implementa. Montar y verificar su funcionamiento en un simulador lógico.

## 3.1. Estudio preliminar:

Se pretende analizar, realizar y verificar, utilizando un simulador lógico, una Unidad Aritmético-Lógica (ALU) que sea capaz de operar con 2 datos A y B de 4 bits. Esta ALU proporcionará las operaciones aritméticas y lógicas indicadas en la Figura 3.1. Cada operación se seleccionará según el valor que tomen (1 ó 0) unas señales de control  $S_2$ ,  $S_1$ ,  $S_0$  y un acarreo de entrada  $C_{in}$ .

$G = A - 1$	Decrementar A
$G = A + B$	Sumar: A más B
$G = A$	Transferir A
$G = \bar{A}$	Transferir complemento de A
$G = A \wedge B$	Operación A AND B
$G = A + B + 1$	Sumar A más B más 1
$G = A \oplus B$	Operación: A EXOR B
$G = A + \bar{B}$	Sumar A con el complemento a 1 de B
$G = A + 1$	Incrementar A
$G = A \vee B$	Operación: A OR B
$G = A - B + 1$	Restar: A - B (en complemento a 2)

 


Figura 3.1: Operaciones que realiza la ALU. Esquema general de entradas y salidas.

La estructura jerárquica modular mediante Logic Works de la ALU se establece en las Figuras 3.2, 3.3 y 3.4. Se parte de los circuitos de la Figura 3.2(a) y 3.2(b) que corresponden a las etapas aritmética y lógica, respectivamente. Ambas operan sobre

datos de un bit. La etapa aritmética incluye a un sumador completo de un bit (S-1bit) y la etapa lógica un multiplexor 4:1. Estos módulos se “encapsulan” dando lugar a los bloques indicados en la parte inferior de las Figura 3.2(a) y (b).

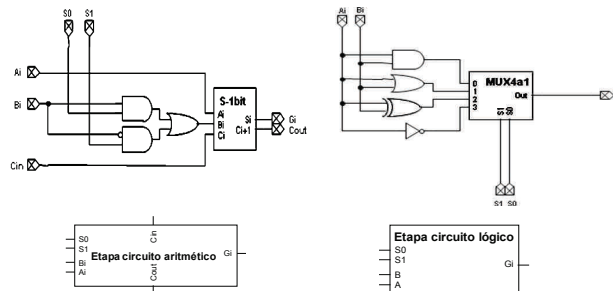


Figura 3.2(a)

Figura 3.2(b)

Figura 3.2. Estructura modular de cada elemento aritmético o lógico de 1 bit.

En la Figura 3.3 se ilustra el diseño y “encapsulado” de la Etapa ALU de un bit que integra los módulos anteriores de la Figura 3.2.

 


Figura 3.3. Estructura de la Etapa ALU de un bit.

En la Figura 3.4 se ilustra el diseño y “encapsulado” de una ALU de 4 bits, utilizando 4 Etapas ALU de un bit, como las diseñadas en la Figura 3.3.

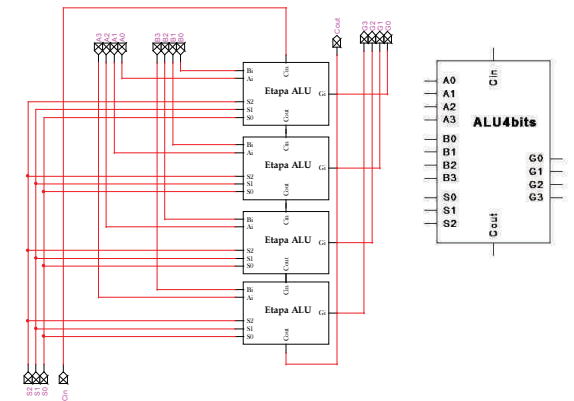


Figura 3.4. Estructura completa de la ALU para palabras de 4 bits.

## 3.2. Realización práctica:

- Trabajo para realizar ANTES de la sesión de prácticas (debe venir preparado):
  - 1.1. Analice teóricamente los esquemáticos de los circuitos y etapas de la ALU mostradas en las Figuras 3.2, 3.3 y 3.4. Deduzca, razonadamente, para qué combinaciones de las señales de control  $S_2$ ,  $S_1$ ,  $S_0$  y valor de  $C_{in}$  se realiza cada una de las operaciones indicadas en la Figura 3.1. El resultado indíquelo en la columna de la Tabla 3.1 correspondiente a “Operaciones de la ALU deducidas Teóricamente”.
  - 1.2. Ponga algunos ejemplos, con datos (A y B) de entrada de 4 bits, y obtenga teóricamente, para cada una de las operaciones dadas en la Figura 3.1 el resultado (dato G) que debería obtenerse.

SEÑALES $S_2S_1S_0C_{in}$	Operaciones de la ALU, deducidas Teóricamente	Operaciones de la ALU deducidas Experimentalmente
0000		
0001		
0010		
0011		
0100		
0101		
0110		
0111		
1000		
1001		
1010		
1011		
1100		
1101		
1110		
1111		

Tabla 3.1

2. Realice en LogicWorks la ALU de la Figura 3.4 y el **circuito de prueba de la Figura 3.5**. Para ello, use (de la biblioteca *Simulation IO.clf*) dos componentes HEX KEYBOARD wo/STB para generar los datos  $A_3A_2A_1A_0$  y  $B_3B_2B_1B_0$ , un componente HEX\_DISPLAY para visualizar las salidas  $G_3G_2G_1G_0$ , cuatro BINARY SWITCH para generar las señales  $S_2S_1S_0C_{in}$ , y un BINARY PROBE para visualizar la salida  $C_{out}$  y así realizar la prueba experimental del circuito.
3. En el Laboratorio, introduzca los ejemplos, deducidos teóricamente en el apartado (1.2), en el circuito de prueba y **deduzca experimentalmente** los valores de las señales de control  $S_2S_1S_0$  y valor de  $C_{in}$  correspondiente a cada una de las operaciones indicadas en la Figura 3.1 y **rellene la última columna** de la Tabla 3.1

 


Figura 3.5. Circuito de prueba de la ALU de 4 bits.